
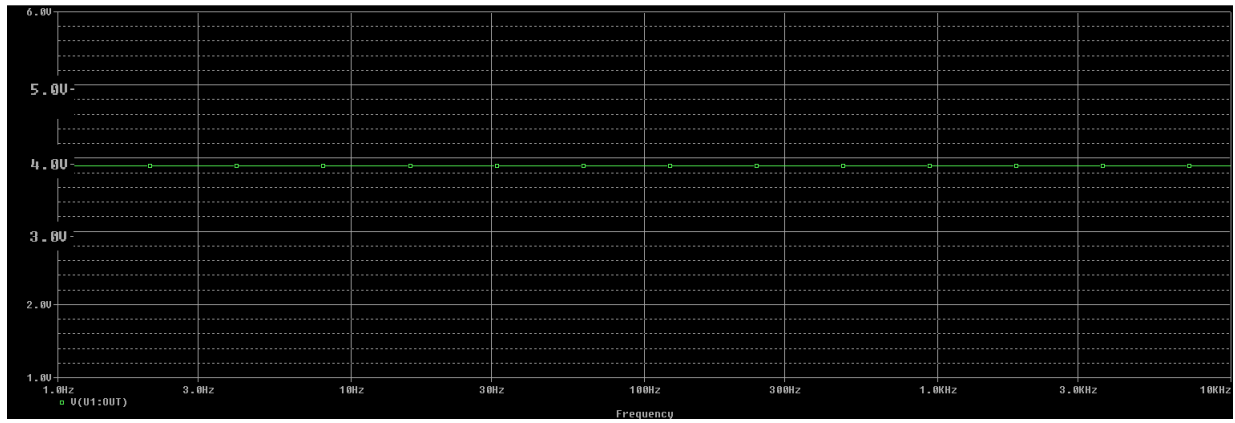



Invertierender Operationsverstärker

d)

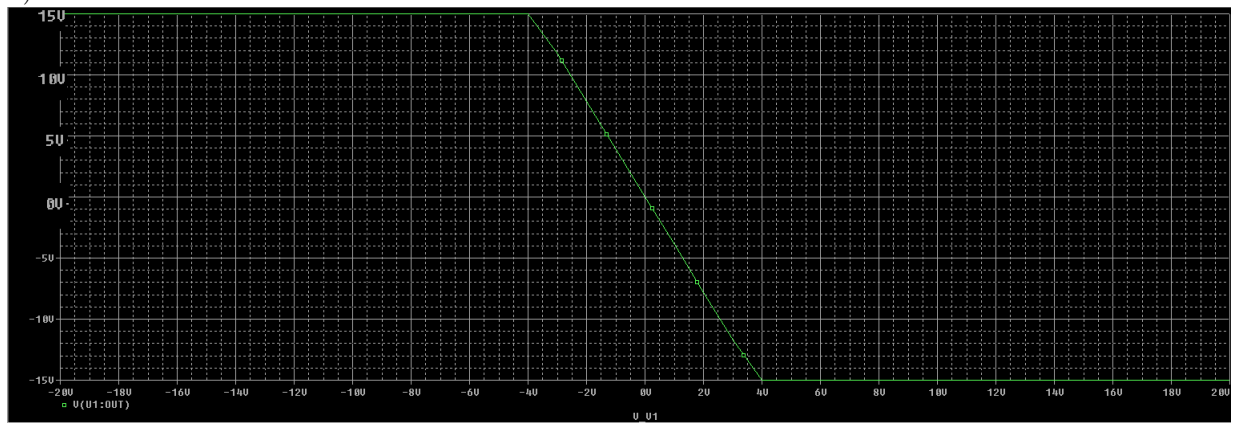


Nichtinvertierender Operationsverstärker


e)

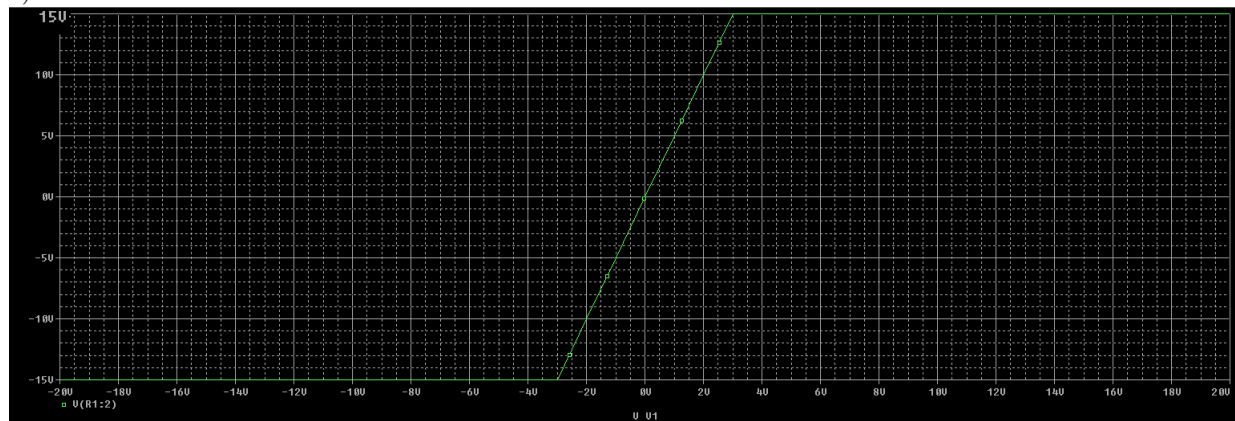



f)

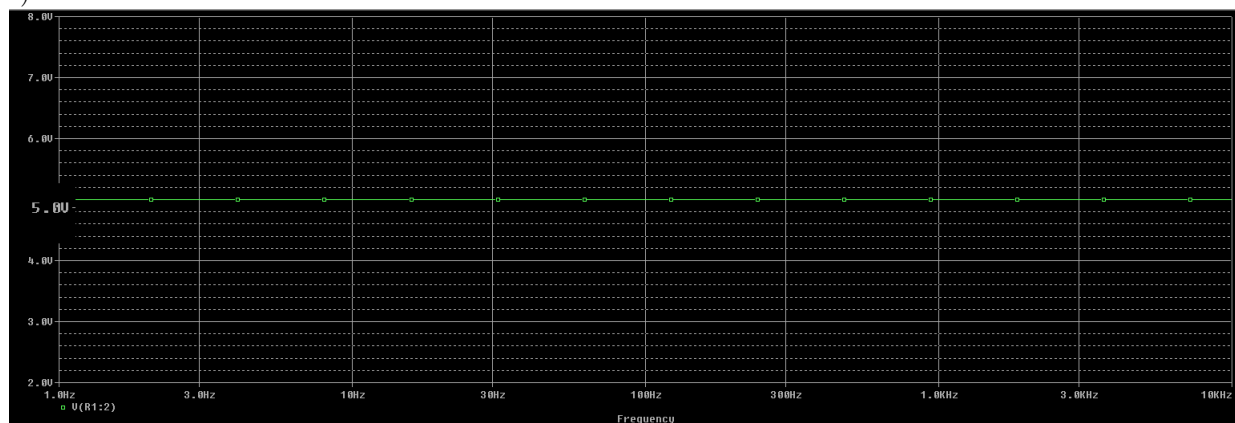

g)

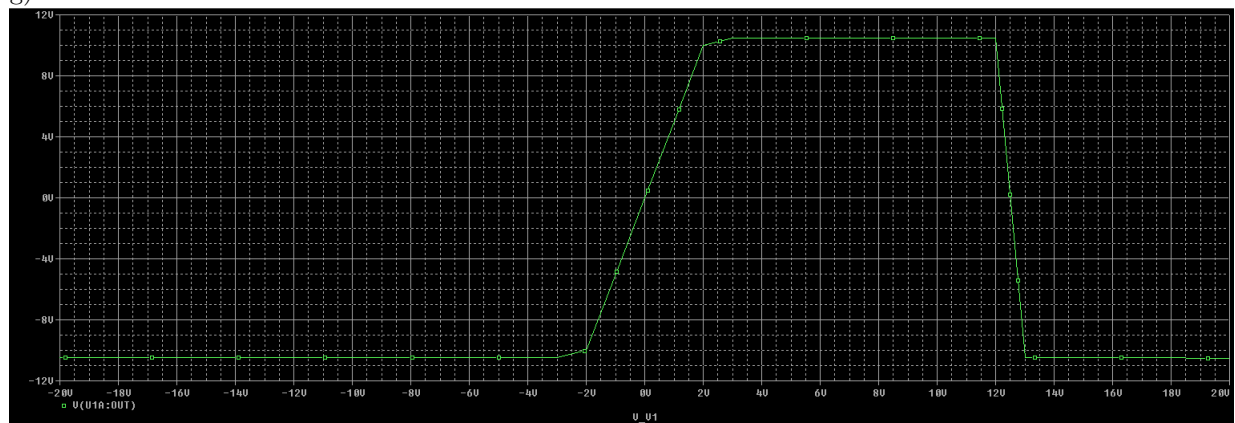


h)

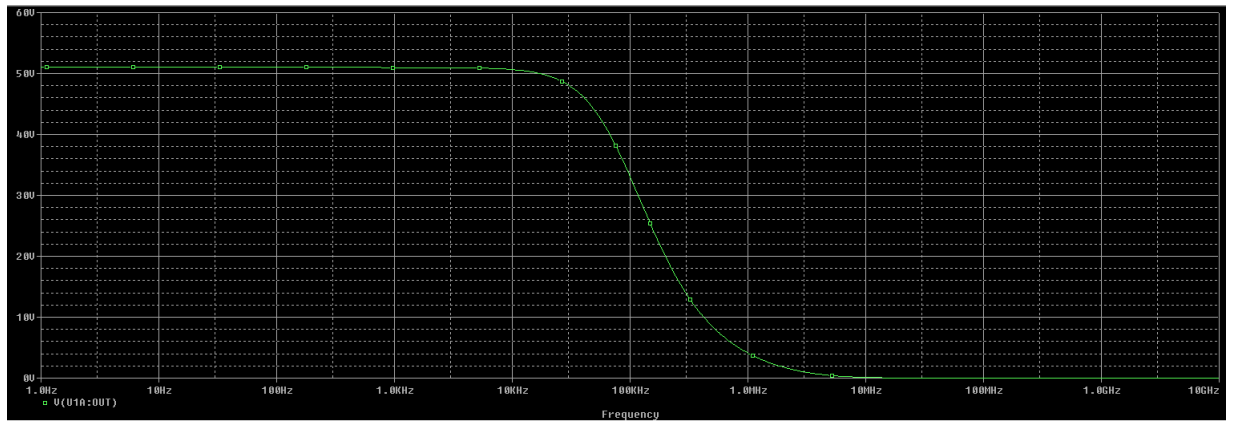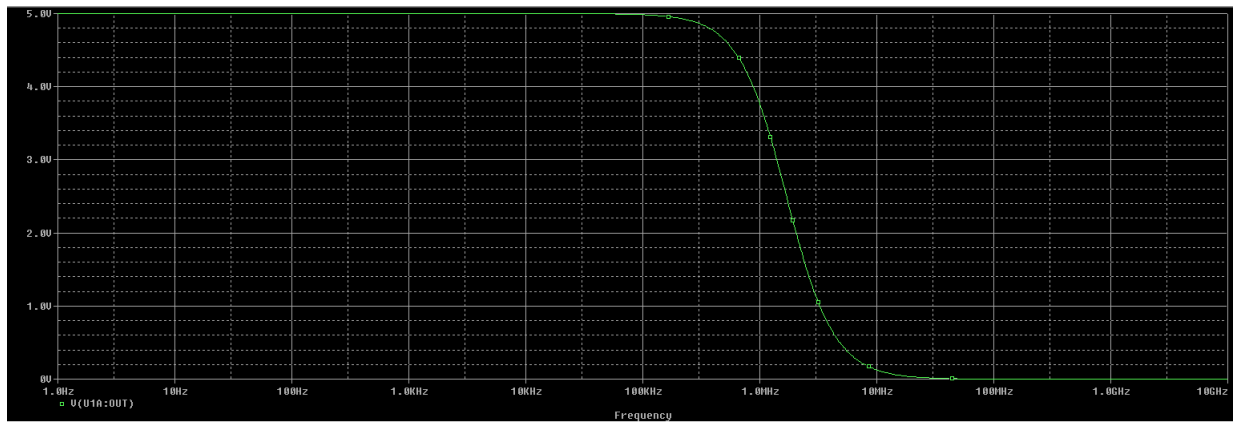

Hochohmige Spannungsquelle

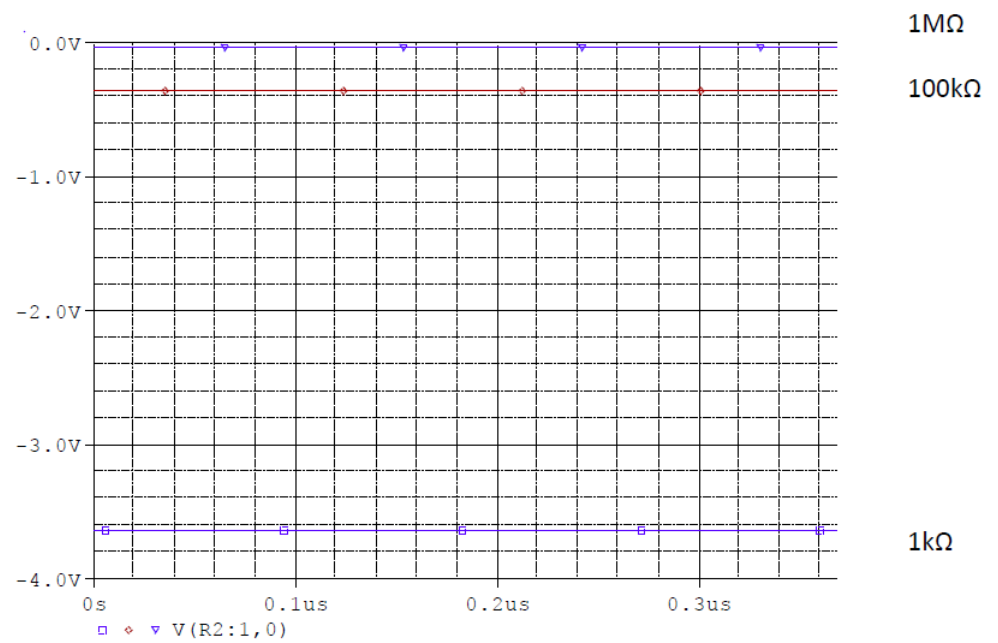Invertierender Verstärker: $V=1V$, $A_o = -4$



Nicht Invertierender Verstärker: $V=1V$, $A_o = 5$

