

Figure 1: versuch 1

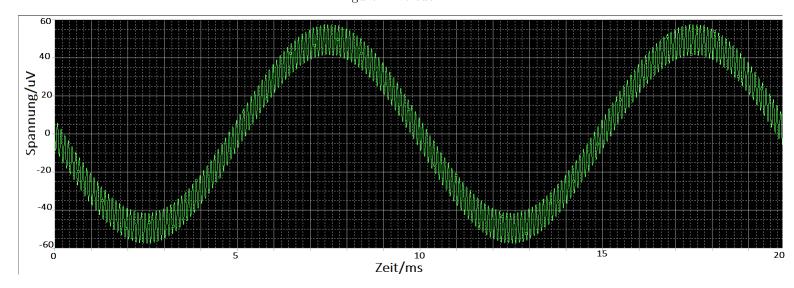


Figure 2: versuch 2.3.1


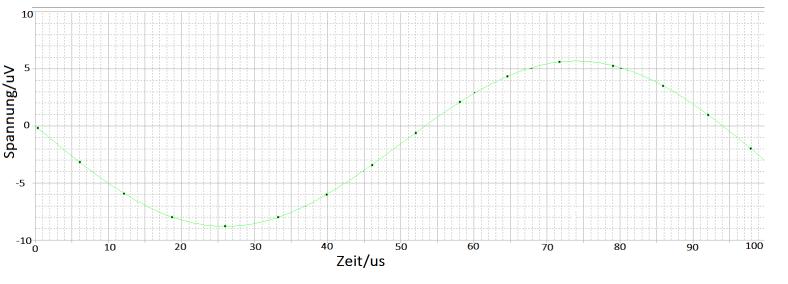


Figure 3: versuch 2.3.1 vergröserung

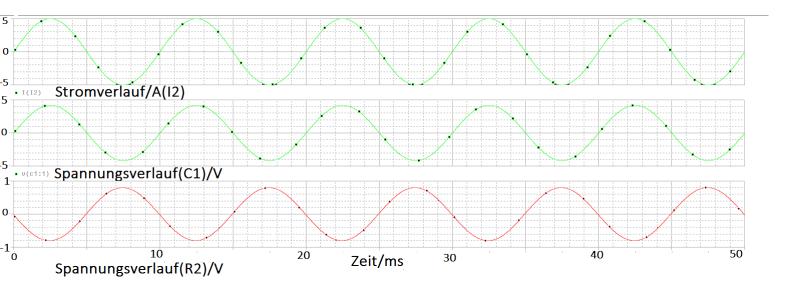

Figure~4:~Versuch 3.4.100 hz


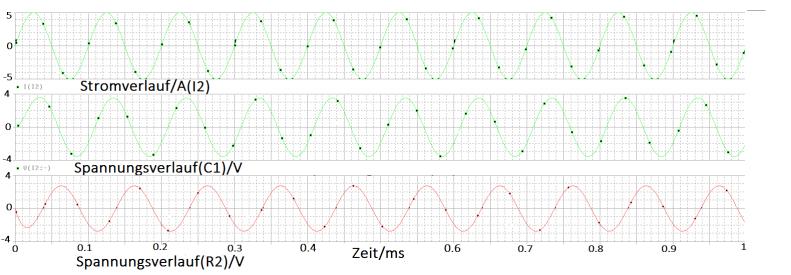


Figure 5: Versuch3.4.10kh

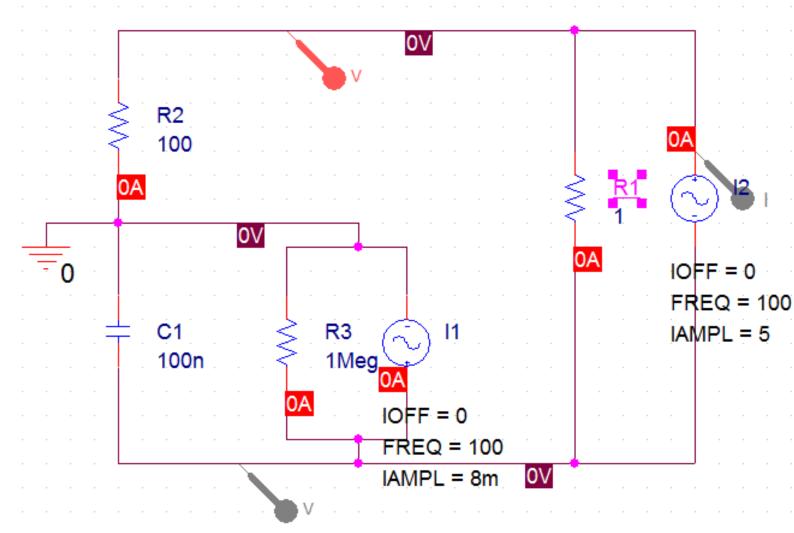

 $Figure\ 6:\ Schaltung Abbildung 3.3$



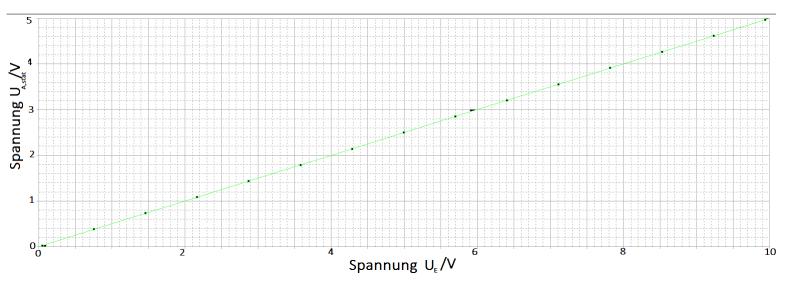


Figure 7: Versuch1UAabhangig UE

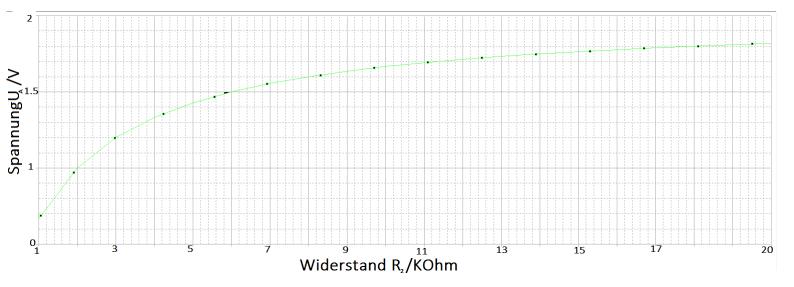

Figure~8:~Versuch 1 UA abhangig R2

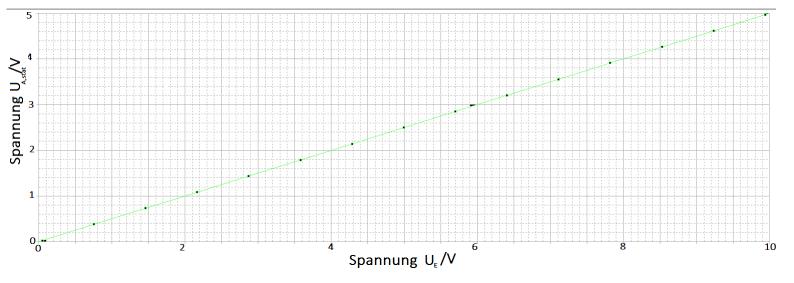

 ${\bf Figure~9:~Versuch 1 U Aabhang ig U E}$

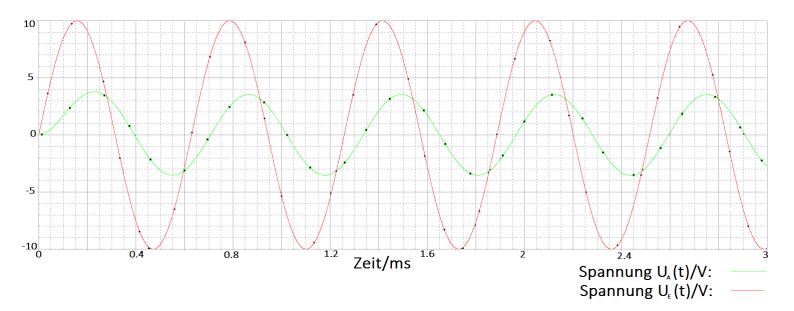


Figure 10: Versuch222